



3.4 Gleichrichter-Brückenschaltung (a) und Stromverlauf (b)
 $\overline{|i|}$ Gleichrichtwert, \hat{i} Scheitelwert